

U a I v obvodech


Pomůcky: PC

Web: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html **intro**


Dovednosti: použití aplikace, screen, Word

Postup:

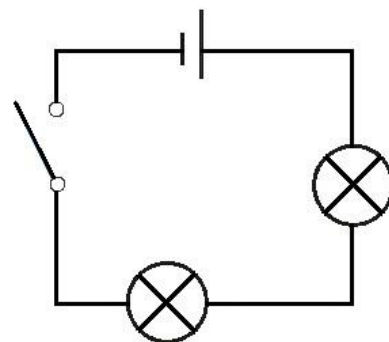- 1) Sestavit elektrický obvod – žárovky sériově
- 2) Pomocí ampérmetru a voltmetru zjistit pravidla v obvodu
- 3) Screeny, ořez
- 4) Vložit na 1. stranu Wordu



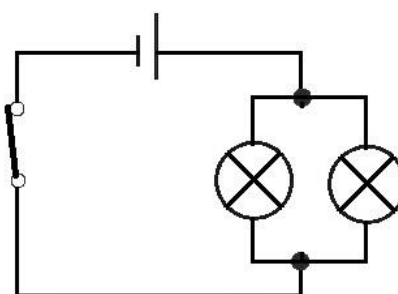- 5) Sestavit elektrický obvod – žárovky paralelně
- 6) Pomocí ampérmetru a voltmetru zjistit pravidla v obvodu
- 7) Screeny, ořez
- 8) Vložit na 2. stranu Wordu



- 9) Napsat závěry pokusu
- 10) Email